
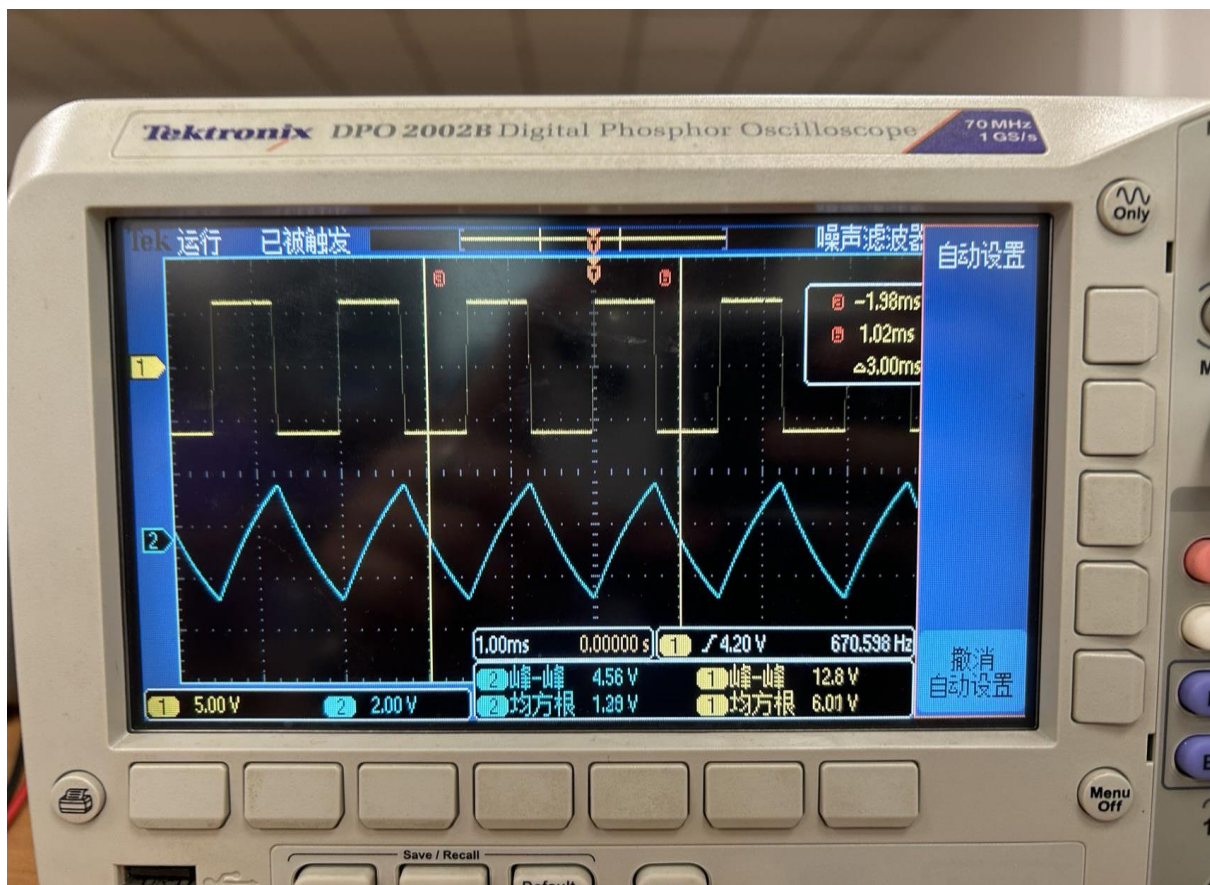


实验 14-1 方波发生器 u_o 与 u_c 波形图

$R = 10k\Omega$,

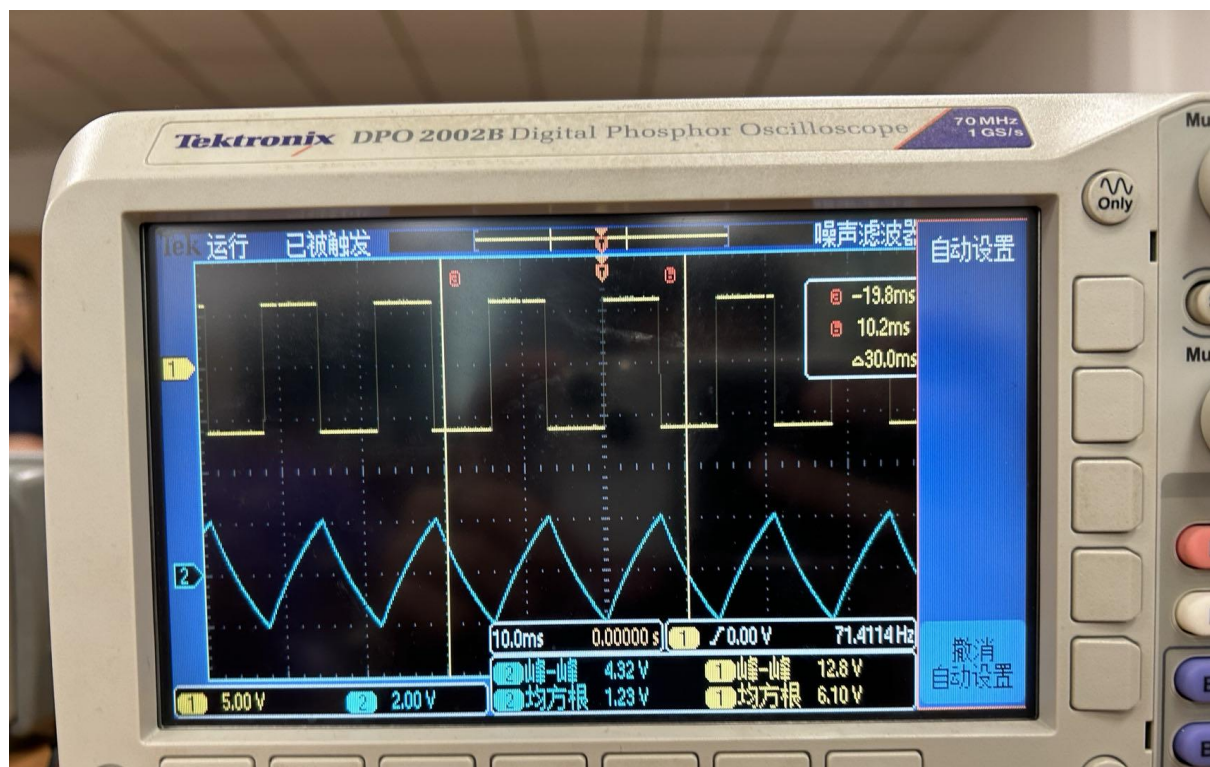

$R = 100k\Omega$,




实验 14-2 锯齿波发生器 u_0 与 u_c 波形图



实验 14-3 正弦波发生器 u_0 与 u_c 波形图

$R = 5.96k\Omega$ 时，振荡效果好

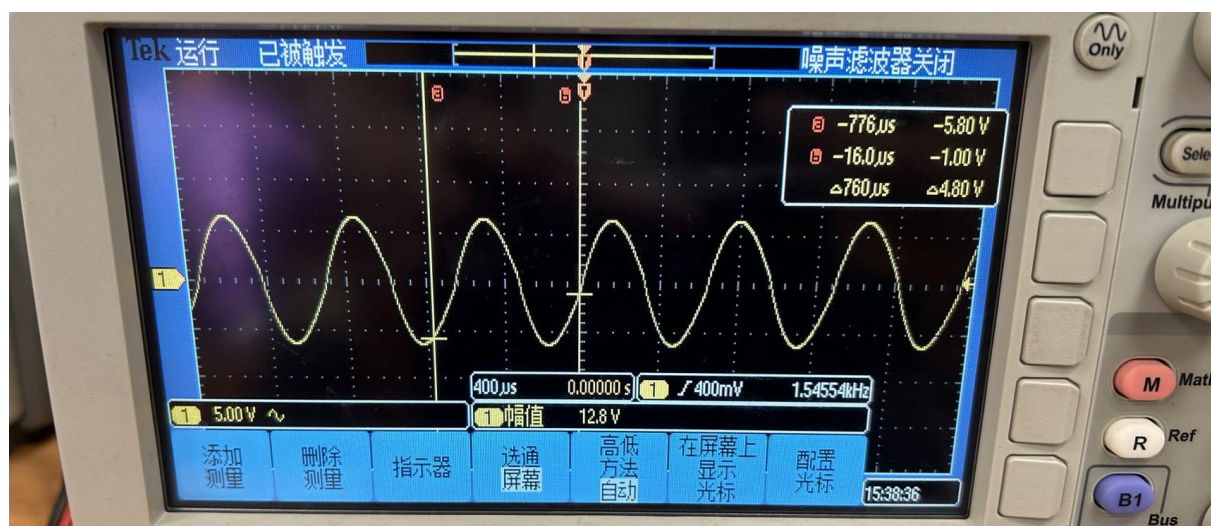

$R = 5.59k\Omega$ 时，刚刚开始失真

