

17.6 （三态门）图 17.6 是用三态门构成的双向数据传输电路， A 与 B 代表数据发送端或接收端， $\overline{G}$ 和 $\overline{RD}$ 为控制端，其中 $\overline{G}$ 是使能信号， $\overline{RD}$ 是传输方向控制信号。分析其逻辑功能并填入表 17.6 中。

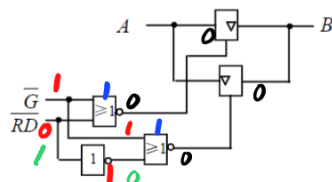


图 17.6 习题 17.6 的图

表 17.6

$\overline{G}$	$\overline{RD}$	传输方向
0	1	$A \leftarrow B$, 即 $A=B$
0	0	$A \rightarrow B$, 即 $B=A$
1	1/0	A 、 B 都处于高阻态

17.7 （OC 门）分析图 17.7 中的线与电路，分析当输入信号（ A 、 B 、 C 、 D 、 E ）为何值时，灯泡 L 会亮。 KA 是微型直流继电器。

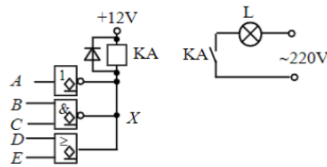


图 17.7 习题 17.7 的图

A 为1 或 B 和 C 为1 或 $D+E$ 为0 或 同时满足以上三项